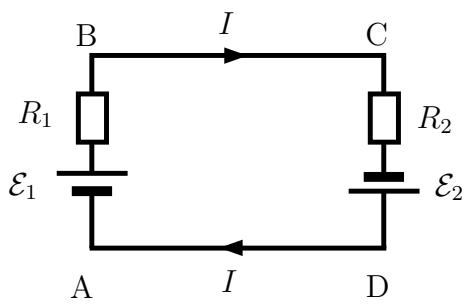



# ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2003/2004. ГОДИНЕ

## Решења задатака за III разред

1. Једначина кретања описане честице дата је са  $m\vec{a} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} + m\vec{g}$ , где је  $\vec{a}$  убрзање честице, а  $\vec{v}$  њена брзина. Према условима задатка, оба ова вектора имају само  $x$ -компоненте. Пројекција једначине кретања на  $x$ -осу је  $ma_x = qE_x$ , одакле видимо да честица има константно убрзање дуж  $x$ -осе. Дакле, интензитет брзине честице је  $v = v_x = v_0 + a_xt = v_0 + qE_xt/m$ . Дуж  $y$ -осе имамо  $0 = -qv_x B_z + qE_y$ , па је  $E_y = v_x B_z = B_z(v_0 + qE_xt/m)$ . Пројекција једначине кретања дуж  $z$ -осе је  $0 = qv_x B_y + qE_z - mg$ , одакле следи  $E_z = mg/q - v_x B_y = mg/q - B_y(v_0 + qE_xt/m)$ .
2. На слободне електроне у шипкама AB и CD делује Лоренцова сила и помера их у правцу тачке A, односно у правцу тачке C. На крајевима шипки индукују се електромоторне сile  $\mathcal{E}_1$  и  $\mathcal{E}_2$  које узрокују појаву електричне струје у посматраном колу, са смером ABCDA. Еквивалентна шема дата је на слици 1. Електромоторне сile су  $\mathcal{E}_1 = \frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t} = \frac{Bdv_1\Delta t}{\Delta t} = Bdv_1$  и слично  $\mathcal{E}_2 = Bdv_2$ . Јачина струје у колу је  $I = \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = Bd\frac{v_1 + v_2}{R_1 + R_2}$ . Из Омовог закона за део струјног кола следи  $U_{AB} = IR_1 - \mathcal{E}_1$  и  $U_{CD} = IR_2 - \mathcal{E}_2$ , одакле је  $U_{AB} = Bd\frac{v_1 + v_2}{R_1 + R_2}R_1 - Bdv_1 = Bd\frac{v_2 R_1 - v_1 R_2}{R_1 + R_2}$  и  $U_{CD} = Bd\frac{v_1 + v_2}{R_1 + R_2}R_2 - Bdv_2 = Bd\frac{v_1 R_2 - v_2 R_1}{R_1 + R_2}$ . Сада је очигледно да важи  $U_{AB} = -U_{CD}$ .
3. Пре затварања прекидача укупна електростатичка енергија система је  $E_e = \frac{q_1^2}{2C_1} + \frac{q_2^2}{2C_2}$ . Након затварања прекидача успоставља се ново равнотежно стање, са новим наелектрисањима  $q'_1$  и  $q'_2$  на кондензаторима. Пошто су напони на кондензаторима једнаки, важи  $q'_1/C_1 = q'_2/C_2$ , а из закона одржања наелектрисања добијамо  $q_1 + q_2 = q'_1 + q'_2$ . Решавањем овог система једначина добијамо  $q'_1 = C_1 \frac{q_1 + q_2}{C_1 + C_2}$  и  $q'_2 = C_2 \frac{q_1 + q_2}{C_1 + C_2}$ . Електростатичка енергија посматраног система кондензатора је сада  $E'_e = \frac{q'_1^2}{2C_1} + \frac{q'_2^2}{2C_2} = \frac{(q_1 + q_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$ . Ако израчунамо разлику енергија  $E_e - E'_e$ , након сређивања добијамо  $E_e - E'_e = \frac{(q_1 C_2 - q_2 C_1)^2}{2C_1 C_2 (C_1 + C_2)}$ . Одавде се види да заиста важи  $E_e \geq E'_e$ . Губици енергије потичу од рада уложеног на премештање наелектрисања са једног на други кондензатор приликом успостављања новог развотежног стања. Губитака нема уколико важи  $q_1 C_2 = q_2 C_1$ . Тада је  $q'_1 = q_1$  и  $q'_2 = q_2$ , па нема премештања наелектрисања, а самим тим ни губитака енергије.
4. Пре додавања другог тега важи  $T = 2\pi\sqrt{M/k}$ , где је  $M$  маса првог тега и таса, а  $k$  коефицијент еластичности опруге. Када додамо други тег, имамо  $T' = 2\pi\sqrt{(M+m)/k}$ , где је  $m$  маса другог тега. Одавде је  $T'^2 = 4\pi^2(M+m)/k$ , а како је  $T^2 = 4\pi^2M/k$ , следи  $T'^2 = T^2 + 4\pi^2m/k$ . Спуштање равнотежног положаја за  $h$  изазвано је тежином другог тега,  $mg = kh$ , одакле је  $m/k = h/g$ . Коначно,  $T' = \sqrt{T^2 + 4\pi^2h/g}$ . Након замене нумеричких вредности добијамо  $T' = 1.6s$ .
5. Еквивалентан отпор три паралелно везана отпорника отпорности  $R$  једнак је  $R_e = R/3$  (еквивалентно коло је дато на слици 2). Ефективна јачина струје у колу је  $I = U/(R_e + r)$ , док је струја  $I'$  која тече кроз сваки од отпорника дата са  $I'R = IR_e$ , односно  $I' = I/3 = U/(R + 3r)$ . Укупна снага која се ослобађа на сва три отпорника је  $P_3 = 3I'^2R = 3U^2R/(R + 3r)^2$ . Слично, у случају када један отпорник прегори, добијамо ослобођену снагу  $P_2 = 2U^2R/(R + 2r)^2$ . Како је веће потребно за загревање воде при истим условима обратно пропорционално снази грејача, тражени однос времена је једнак  $P_2/P_3 = \frac{2}{3} \left( \frac{R+3r}{R+2r} \right)^2$ , односно  $P_2/P_3 = 0.68$ .



Слика 1

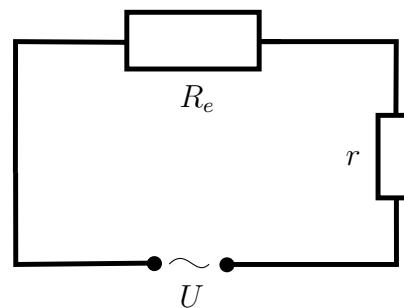

Слика 2

Задатке припремили: Игор Салом и Антун Балаж  
Рецензент: Антун Балаж  
Председник комисије: др Мићо Митровић